
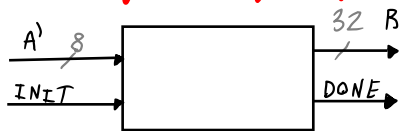


Algoritmo Bin To BCD

1) Diagrama caja negra

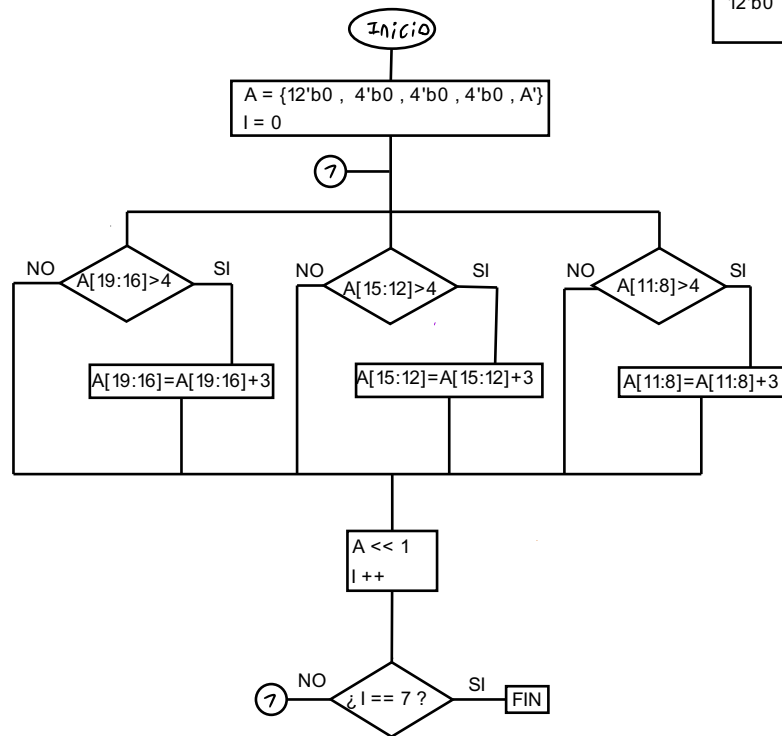

2) Diagrama de Flujo



3) Verificación




4) Listar variables


Binario
 * A_i
 * Incrementar $i = i + 1$
 * Reg corr a IZq
 * Comparador $i = 8$

* 3 sumadores
 * 3 Restadores

5) Camino de datos

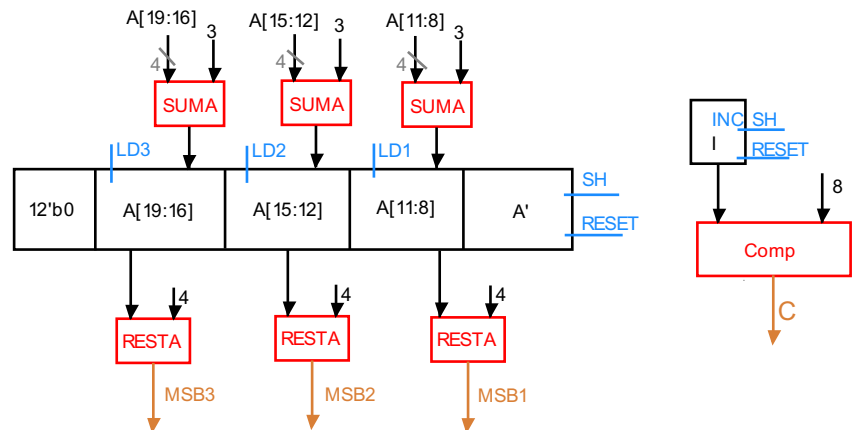

6) Bloque de control

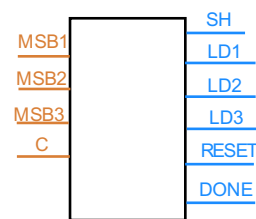

7) Diagrama de estados

