
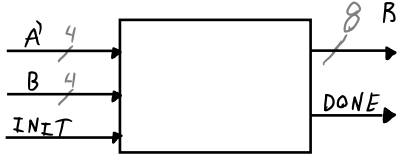


BCD to bin

1) Diagrama caja negra

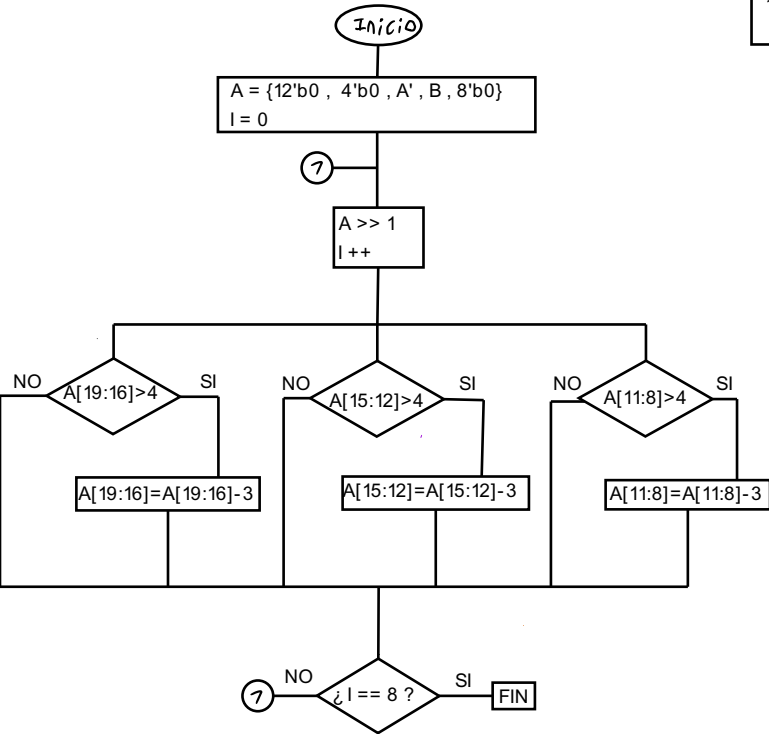


2) Diagrama de Flujo



12 bits
en cero 9


3) Verificación

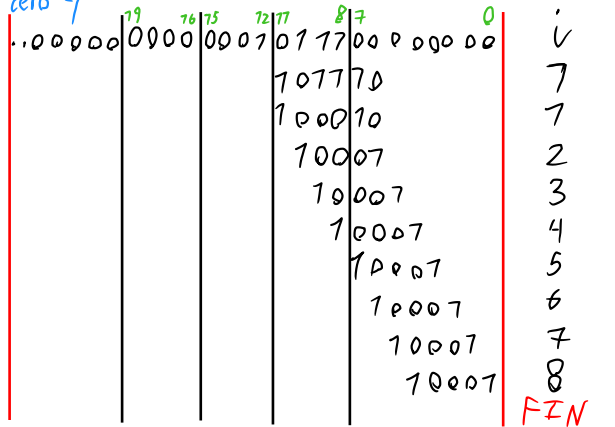


4) Listar variables

Binario
* A, B, I
* Incrementar $i = i + 1$
* Reg corr a DER
* Comparador $i = 8$
* 6 Restadores

5) Camino de datos

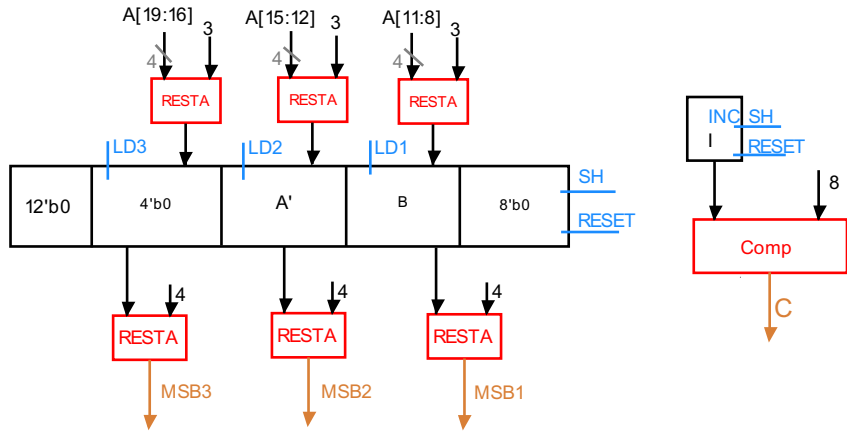

6) Bloque de control

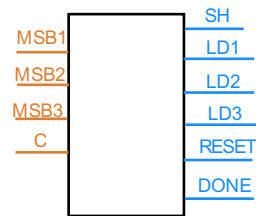

7) Diagrama de estados

